

«DJ» EMI Filter für Schaltnetzteil

Fachbericht

Windisch, 20.04.2019



Hochschule Hochschule für Technik - FHNW

Studiengang Elektro- und Informationstechnik

Auftraggeber Dr. Luca Dalessandro

Betreuer Prof. Dr. Sebastian Gaulocher
Prof. Peter Niklaus
Prof. Dr. Richard Gut
Dr. Anita Gertiser
Pascal Buchschacher

Autoren **Gruppe 1**
Niklaus Schwegler
Lukas von Däniken
Pascal Puschmann
Simon Rohrer
Marco Binder

Version 2.0

Abstract
und im hauptfile

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen	2
2.1	Elektrotechnik	2
2.1.1	Aufbau eines EMI-Filters	2
2.1.2	2-Tore	2
2.1.3	Parasitäre Paramter	2
2.1.4	Common und Differentialmode	3
2.1.5	Gegentaktschaltung	3
2.1.6	Insertion loss/ Streuparameter	3
2.1.7	Kettenmatrix	6
2.2	Programmieren	7
2.2.1	MVC-Struktur	7
3	Software	8
3.1	Ermittlung der Einfügedämpfung	9
3.2	Zusammenfassen der Schaltungen	11
3.3	Benutzeroberfläche	13
3.3.1	Menu	13
3.3.2	Plotpanel	13
3.3.3	Inputpanel	13
3.3.4	Filtertabelle	13
4	Testkonzept	14
4.1	Aufbau	14
4.2	Erwartungen	15
4.3	Validierung	15
5	Schluss	16
6	Anhang	17
6.1	Testkonzept	17

1 Einleitung

Entwurf Einleitung P2 EMI-Filter Team 1

Gemäss des Lastenhefts wurde der Auftrag erteilt, eine Simulationssoftware zu entwickeln. Diese Simulationssoftware soll die Einfügedämpfung eines EMI-Filters simulieren und grafisch darstellen. EMI-Filter werden üblicherweise in Schaltnetzteile verbaut, um zu verhindern, dass Störungen zurück ins Netz gespeist werden. Netzgeräte können unter Umständen hohe Frequenzen erzeugen, die sich nicht gut mit der Netzfrequenz von 50 Hz vertragen. Der EMI-Filter filtert genau diese hochfrequenten Signale heraus, um zu verhindern, dass andere Geräte, die auch ans Netz angeschlossen werden, nicht davon beeinträchtigt werden.

Um die Einfügedämpfung zu ermitteln, soll das EMI-Filter bezüglich der Gleich- und Gegentaktschaltung untersucht werden. Dies geschieht anhand zweier Funktionen für Gleich- und Gegentaktschaltung. Die Funktionen zeigen die Einfügedämpfung für einen Frequenzbereich bis 30MHz. Die beiden Schaltungen beinhalten die parasitären Parameter der elektrischen Komponenten, sodass eine möglichst wahrheitsgetreue Simulation gemacht werden kann. Die entwickelte Software soll die Einfügedämpfung grafisch darstellen. Die Resultate werden für die Gleich- und Gegentaktschaltung in separaten Funktionen dargestellt. Des Weiteren sollen die elektrischen Komponenten der Schaltungen in der Simulationssoftware variiert werden können.

Damit sichergestellt werden kann, dass die Simulationen mathematisch korrekt sind, werden alle Berechnungen zuerst in MATLAB durchgerechnet. Diese Ergebnisse werden mit Simulationen der Simulationssoftware MPLAB mindi verglichen. Des Weiteren wird überprüft, wie die Schaltung vereinfacht werden kann. Dies erfolgt einerseits durch Symmetrien der Schaltung, was dazu führt, dass Komponenten zusammengefasst werden können. Andererseits auch durch Weglassen aufgrund von vernachlässigbarem Einfluss auf die Simulationen. Die Softwarestruktur orientiert sich am gängigen Prinzip der MVC(Model-View-Control). Diese Strukturierung begünstigt einen modularen Aufbau, was die Software einfach erweiterbar macht und zudem eine unkomplizierte Wartung ermöglicht. Des Weiteren wird die Software anhand des Testkonzepts Modul für Modul getestet.

Im Fokus des Fachberichts befindet sich die Software, da das zu entwickelnde Produkt eine Simulationssoftware ist. Der Fachbericht ist nach dem Top-Down-Prinzip aufgebaut. In einem ersten Schritt wird die Software als Ganzes beschrieben. In den darauffolgenden Kapiteln befinden sich die Dokumentationen der beiden Teile der Software. Die Software wird aufgegliedert in den Teil Benutzeroberfläche und den Teil Ermittlung der Einfügedämpfung. Um den Fachbericht schlank zu gestalten, werden sämtliche theoretische Grundlagen im Anhang platziert. Falls in Kapiteln entsprechende Theorie wichtig ist wird darauf verwiesen.

2 Grundlagen

2.1 Elektrotechnik

2.1.1 Aufbau eines EMI-Filters

Ein EMI-Filter ist ein lineares Netzwerk aus R, L, C Bauteilen und einem Transformator. Somit besitzen sie eine reziproke Übertragungssymmetrie, was eine einfache Berechnungen von verschiedenen Zusammenhängen erlaubt. Einem reziproken Netzwerk ist die Betriebsrichtung gleichgültig. Die Schaltung 2.1 Original Schaltung **aufgabenstellung** zeigt den Filteraufbau, wie er der Aufgabenstellung zu entnehmen ist. Um das Gegentaktrauschen und das Gleichtaktrauschen bestimmen zu können, werden die beiden Schaltungsäquivalente gebildet.


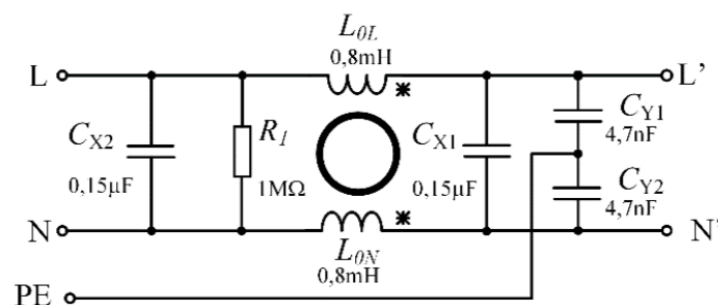


Abbildung 2.1: Original Schaltung **aufgabenstellung**

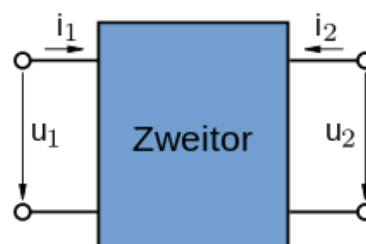2.1.2 2-Tore

In der Elektrotechnik sind 2-Tore Systeme mit 2 Klemmenpaaren (Tore). Diese sind intern aus beliebigen R (ohmischer Widerstand), L (Induktivität), C (Kapazität) und M (Gegeninduktivität) Komponenten aufgebaut sind. Dabei wird ein Tor als Eingang für ein Elektrisches Signal verwendet. Folglich wird bei den Ausgangsklemmen das Ausgangssignal abgegriffen. Es wird zwischen aktiv und passiv unterschieden. Bei aktiven Zweitoren wird die Leistung, die beim Eingang eingespeist wird, verstärkt. Im Vergleich dazu wird beim passiven die Leistung am Ausgang kleiner.



2.1.3 Parasitäre Parameter

In diesem Unterkapitel werden grundsätzlich die Einflüsse und Eigenschaften von Parasitären Parametern in Realen Bauteilen, besonders Spule und Kondensator, erklärt

Hierbei müssen die elektrischen Bauelemente, wie Spule und Kondensator mit den passenden parasitären Parameter ergänzt werden. In Abbildung ?? und ?? werden die parasitären Parameter von Spule und Kondensator gezeigt.

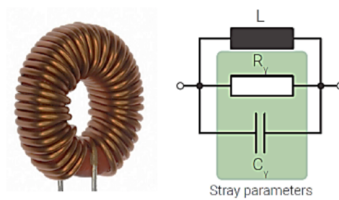


Abbildung 2.2: Parasiäre Elemente einer Induktivität **aufgabenstellung**

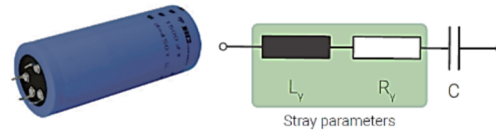


Abbildung 2.3: Parasiäre Elemente einer Kapazität **aufgabenstellung**

2.1.4 Common und Differentialmode

asfgasdfa

2.1.5 Gegentaktschaltung

In der realen Stromverteilung wird beabsichtigt, dass der Stromfluss über einen Zuleiter zum Verbraucher ein-, respektive über einen Ableiter herausgeführt wird. Diese Art der Signalübertragung wird als Gegentakt-Betrieb bezeichnet. Im realen Stromnetz ist allerdings auch der sogenannte Gleichtakt-Betrieb vorhanden. Dabei wirken alle Leiter als Zuleiter, der Gesamte Strom wird durch die Erde herausgeführt. Durch das Gesetz der Superposition ist es möglich, den Gleichtakt- und den Gegentaktanteil getrennt voneinander zu betrachten. Dieses Phänomen wird Anhand der Abbildung 2.4 klar.

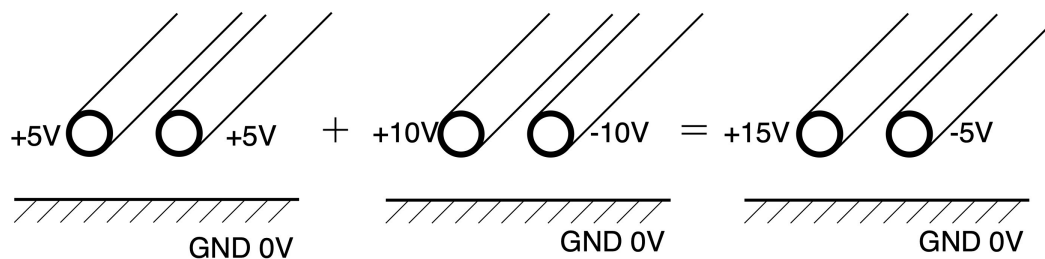


Abbildung 2.4: Beispiel der aufgetrennten Leitung

An einen geerdeten Verbraucher sind 2 Phasen angeschlossen. An der Zuleitung liegt eine Spannung von 15 Volt an, an der Rückleitung liegen -5 Volt an. Diese Leitung wird nun aufgeteilt in eine Gleichtaktleitung, bei welcher über beide Phasen 5 Volt eingespeist werden und in eine Gegentaktleitung, in welcher durch die Zuleitung 10 Volt, respektive in der Ableitung -10V eingespiesen werden. Während in der Gleichtaktleitung die Addierten 10 Volt gegenüber der Erde anliegen, werden sie in der Gegentaktleitung abgeführt.

2.1.6 Insertion loss/ Streuparameter

Folgende Theorieabschnitte wurden überwiegend anhand folgender Quellen zusammengestellt: **hftech**. Die Einfügungsverluste werden analytisch ermittelt. Im ersten Schritt werden die Berechnungen in MATLAB gemacht. Somit können die Funktionen geplottet werden. Diese Plots werden dann mit Simulationen in MPLAB Mindi verglichen um festzustellen ob diese korrekt sind. Die vollständigen und korrekten Berechnungen können somit in Java implementiert werden.

Um die Einfügungsverluste bestimmen zu können, wird das Model der 2-Tore verwendet. Einzelne Schaltungsteile werden in ABCD-Matrixen ?? abgebildet, welche dann durch Kaskadierung der einzelnen ABCD-Matrixen zusammengeführt werden. Die Einfügungsverluste werden aus den Streuparameter?? abgeleitet, welche direkt aus der ABCD-Matrix berechnet werden. Der S-Parameter S_{21} gibt den Transmissionsgrad der Wellen an, die vom Tor 1 zum Tor2 übertragen wird. Die S-Parameter sind abhängig von den Bezugswiderständen (Innenwiderstand der Quelle sowie Lastwiderstand). In unserem Fall sind die Bezugswiderstände mit 50Ohm gegeben.

$$IL = |H(j\omega)| = 20 * \log\left(\frac{|U_{20}|}{|U_2|}\right) \quad (2.1)$$

In der Definition kann das Spannungsverhältnis durch den Streuparameter 2.1.6 (S-Parameter) S_{21} ersetzt werden 3.1.

$$IL = -20 * \log(|S_{21}|) \quad (2.2)$$

Dieser Parameter beschreibt den Transmissionsgrad des Filters. Die Einfügungsverluste wären auch mit dem Verhältnis von eingehende zu abegegebene Leistung zu berechnen, jedoch eignet sich diese Methode mehr beim messtechnischen bestimmen der Einfügungsverluste.

Die Streuparameter (S-Parameter) werden in der Hochfrequenztechnik verwendet, um das Verhalten von n-Toren zu beschreiben. Bei einem 2-Tor sind vier Streuparameter von nöten um das Verhalten zu beschreiben. Sie beschreiben die Transmission von Tor 1 zu Tor 2, sowie von Tor 2 zu Tor 1. Des weiteren zeigen sie die Reflexion an den Toren auf. Abbildung 2.5 2-Tor Wellengrößen und Anschlussleitungen **hftech** zeigt die Streuparameter an einem 2-Tor.

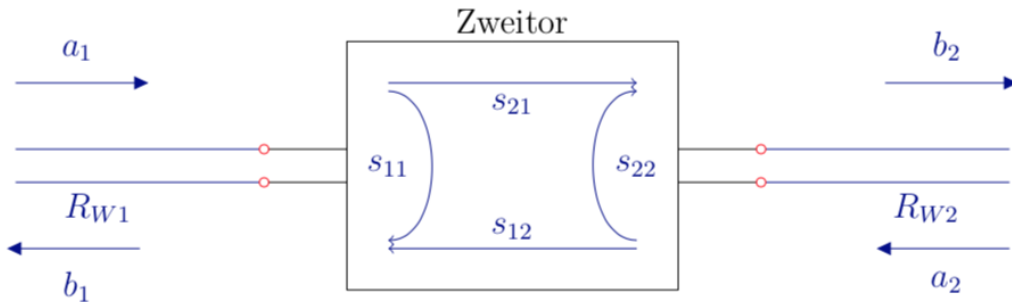


Abbildung 2.5: 2-Tor Wellengrößen und Anschlussleitungen **hftech**

Bei den S-Parameter werden die Eingangs- und Ausgangsgrößen nicht direkt anhand elektrischer Ströme und Spannungen beschrieben. Sie werden mithilfe von Wellengrößen beschrieben, wobei a_i die einlaufenden Wellen sind und b_i die Reflektierenden Wellen. Der Index i stellt den Torindex dar. Formel 2.3 und 2.4 zeigen wie die Wellengrößen a_i sowie b_i definiert sind.

$$a_i = \frac{U_i + R_{Wi} I_i}{2 * \sqrt{R_{Wi}}} \quad (2.3)$$

$$b_i = \frac{U_i - R_{Wi} I_i}{2 * \sqrt{R_{Wi}}} \quad (2.4)$$

Die Wellengrößen gelten nur für den gegebenen Bezugswiderstand R_{Wi} . Der Bezugswiderstand kann einerseits der Innenwiderstand der angeschlossenen Quelle sein oder der Lastwiderstand der angeschlossenen Last.

Aus der Abbildung 2.3 lässt sich folgende Streumatrix darstellen (Formel 2.5):

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Die Elemente der S-Matrix sind:

$$s_{11} = b_1/a_1 \text{ Eingangsreflexionsfaktor bei angepasstem Ausgang (} a_2=0 \text{)} \quad (2.6)$$

$$s_{12} = b_1/a_2 \text{ Rückwärtstransmissionsfaktor bei angepasstem Eingang (} a_1=0 \text{)} \quad (2.7)$$


$$s_{21} = b_2/a_1 \text{ Vorwärtstransmissionsfaktor bei angepasstem Ausgang (} a_2=0 \text{)} \quad (2.8)$$

$$s_{22} = b_2/a_2 \text{ Ausgangsreflexionsfaktor bei angepasstem Eingang (} a_1=0 \text{)} \quad (2.9)$$

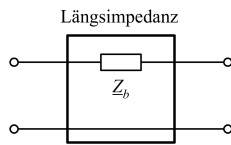2.1.7 Kettenmatrix

Die Kettenmatrix ist eine Variante, um das Verhalten von 2-Toren zu beschreiben. Andere Varianten sind die Z-Matrix oder die Y-Matrix. Die Kettenmatrix hat jedoch den Vorteil, dass man in Serie geschaltene 2-Tore ohne grossen Aufwand zusammen rechnen kann. Sobald man die einzelnen Kettenmatrixen gebildet hat und die Schaltung soweit vereinfacht ist, dass nur noch in Serie geschaltene ABCD-Matrixen vorzufinden sind, können diese miteinander multipliziert werden. Das Matrix-Produkt stellt dann die Kettenmatrix der Gesamtschaltung dar. Folgende gängigen Schaltungen helfen die Kettenmatrixen der einzelnen Schaltungsteilen zu bilden.


Die Längsimpedanz lässt sich anhand der Kettenmatrix A_L (Formel 2.10) darstellen



$$A_L = \begin{bmatrix} 1 & Z_b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Abbildung 2.6: Längsimpedanz
2torTabelle

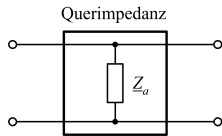Die Querimpedanz lässt sich anhand der Kettenmatrix A_Q (Formel 2.11) darstellen



$$A_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z_a} & 1 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Abbildung 2.7: Querimpedanz
2torTabelle

Sobald die Kettenmatrix einer Schaltung gebildet wurde, kann diese direkt in die Streuparameter umgewandelt werden. Der s_{21} Parameter kann wie in Formel 2.12 beschrieben, durch einsetzen der Kettenmatrix bestimmt werden. Für den Widerstand R_w muss die verwendete Bezugsimpedanz eingesetzt werden.

$$s_{21} = \frac{2}{A_{11} + \frac{A_{12}}{R_w} + A_{21} * R_w + A_{22}} \quad (2.12)$$

Die Indexierung der Kettenmatrix wird in Abbildung 2.13 gezeigt.

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

2.2 Programmieren

2.2.1 MVC-Struktur

Hier kommen noch weitere Programmiertechnische Grundlagen, falls diese Nötig sind

3.1 Ermittlung der Einfügedämpfung

In diesem Kapitel wird erläutert, wie von den Schaltungen für Gegentakt und Gleichtakt, die Einfügedämpfung(engl. Insertion Loss, IL) berechnet wird. Unter anderem wird Modular beschrieben, wie die Berechnungen im Model der Software implementiert ist.

Die Einfügedämpfung ist eine Grösse, die verwendet wird, um das Verhalten einer Schaltung zu beschreiben. In diesem Fall handelt es sich um ein EMI-Filter. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen der eingehenden Leistung zur abgegebenen Leistung. Es handelt sich um eine logarithmische Grösse. Um die Einfügedämpfung in einem Bereich von bis 30MHz abzudecken wird die Formel 3.1 verwendet. In der Formel 3.1 wird die Einfügedämpfung mittels Streuparameter(S-Parameter) berechnet. Die Streuparameter werden im Anhang(Verweis) ausführlich beschrieben. Der Streuparameter S_{21} beschreibt im wesentlichen den Transmissionsgrad des eingehenden Signals. Der Transmissionsgrad beschreibt, welchen Anteil des eingehenden Signals am Ausgang wieder herauskommt.

$$IL = -20 * \log(|S_{21}|) \quad (3.1)$$

Die Einfügedämpfung wird auf Gleichtakt und Gegentakt aufgetrennt. Dieses Prinzip ist eine gängige Methode und wird im Anhang(Verweis) ausführlich beschrieben. Für die beiden Schaltungen, welche der Aufgabenstellung(Verweis Aufgabenstellung) entnommen wurden, werden die S-Parameter berechnet. Damit dies möglich ist, wurden die Schaltungen weitgehend vereinfacht. Dies wird im Anhang(Verweis) Schritt für Schritt beschrieben. Aus den Vereinfachungen gehen folgende Schaltungen hervor(Abbildung ??, ??).

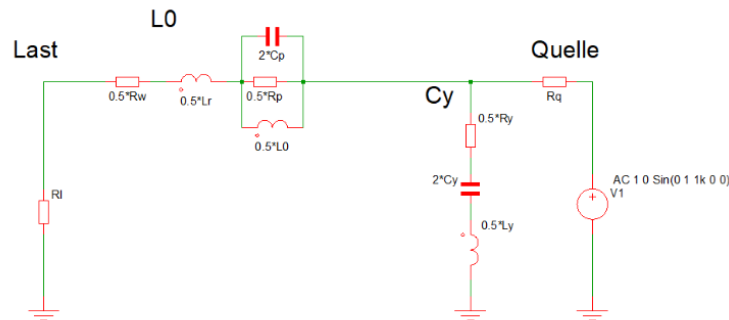


Abbildung 3.2: reduzierte Gleichtaktschaltung

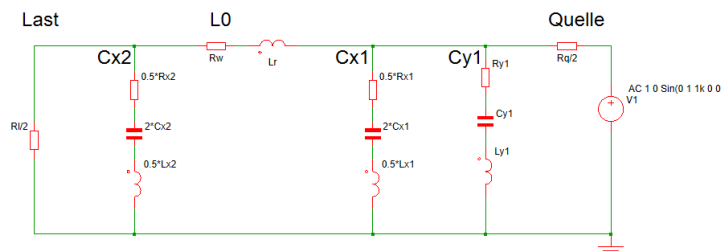


Abbildung 3.3: reduzierte Gegentaktschaltung

Um die beiden Schaltungen anhand der Streuparameter zu beschreiben, werden die einzelnen Schaltungsteile anhand von Kettenmatrixen beschrieben(siehe Anhang Verweis Kettenmatrix). Wie im Anhang(Verweis Längs- Querimpedanz) beschrieben werden dazu die Kettenmatrixen für Längsimpedanzen und Querimpedanzen verwendet. Dies führt dazu, dass die einzelnen Schaltungsteile entweder eine Längsimpedanz oder eine Querimpedanz bilden müssen. Die Aufteilung der einzelnen Schaltungsteilen in ist in den Abbildungen (Verweis Aufteilung 1 und 2) grafisch dargestellt, wobei „LI“ eine Längsimpedanz kennzeichnet und „QI“ eine Querimpedanz.

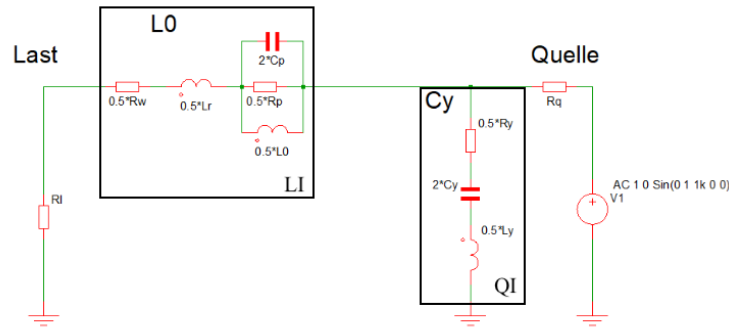


Abbildung 3.4: Einteilung der Gleichtaktschaltungsteile

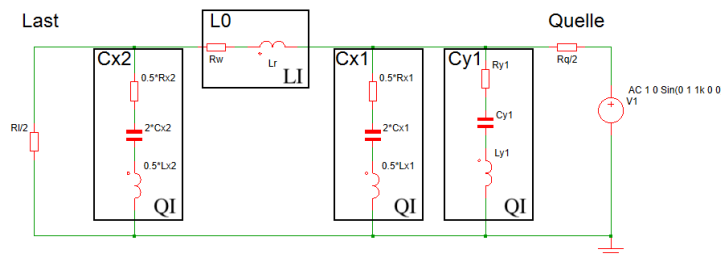


Abbildung 3.5: Einteilung der Gegentaktschaltungsteile

Im nächsten Schritt werden die Impedanzen der einzelnen Schaltungsteile gebildet, welche in die passenden Kettenmatrixen eingesetzt werden. Um die Kettenmatrixen der Gesamtschaltungen zu bilden, werden die einzelnen Kettenmatrixen durch Kaskadieren zusammengefasst(Verweis Theoretische Grundlagen: Kettenmatrix). Die Kaskadierung entspricht im wesentlichen der Matrixmultiplikation der Kettenmatrixen.

$$s_{21} = \frac{2}{A_{11} + \frac{A_{12}}{R_w} + A_{21} * R_w + A_{22}} \quad (3.2)$$

Anhand der Kettenmatrixen der beiden Schaltungen, wird mit der Formel 3.2 der Streuparameter S_{21} berechnet. A1 bis A4 entsprechen den einzelnen Einträge der Matrix. R_w ist die Bezugsimpedanz. Die Bezugsimpedanz bezieht sich auf die Innenimpedanz der Quelle und die Lastimpedanz. Bezüglich der Aufgabenstellung(Verweis Aufgabenstellung) ist dieser auf 50Ohm festgelegt. Ausserdem ist es wichtig, dass die beiden Impedanzen gleich gross sind damit die Schaltung Reziprok ist(Verweis Theoretische Grundlagen: Reziproke Schaltungen). (Wieso ?) Bei der reduzierten Gegentaktschaltung (Abbildung ??) werden die beiden Impedanzen mit 25Ohm aufgeführt. Dies ergibt sich durch das Zusammenfassen der Gegentaktschaltung.

3.2 Zusammenfassen der Schaltungen

Folgendes Kapitel zeigt Schritt für Schritt auf, wie die gegebenen Schaltungen vereinfacht werden können. Zudem wird beschrieben welche Komponenten vernachlässigt werden können. Der erste Abschnitt behandelt die Gleichtaktschaltung und in einem zweiten Abschnitt wird die Gegentaktschaltung behandelt.

Gleichtaktschaltung

Abbildung 3.6 zeigt die Schaltung aus der Aufgabenstellung.

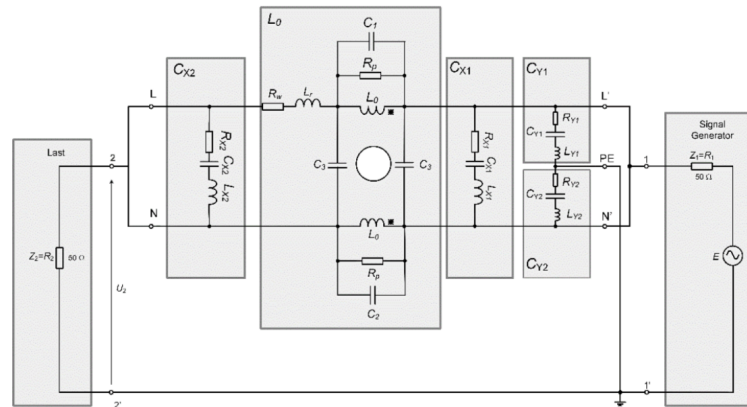


Abbildung 3.6: Originale Gleichtaktschaltungsaufgabenstellung

Die Originalschaltung ist mit den Komponenten R_w und L_r ergänzt worden, sodass sie symmetrisch ist (siehe Abbildung 3.7). Dies macht es möglich, dass die Schaltung zur Simulation wie folgt vereinfacht werden kann.

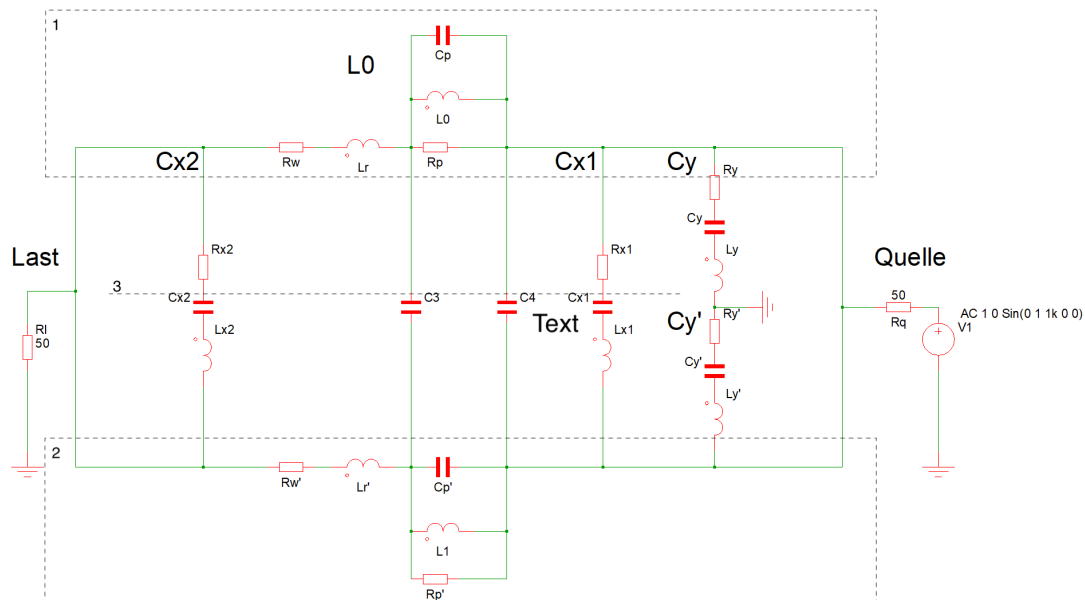


Abbildung 3.7: Ergänzte Gleichtaktschaltung

Da der obere (siehe Abbildung 3.7, Nr. 1) und untere Strang (siehe Abbildung 3.7, Nr. 2) identisch sind und es keinen Potentialunterschied zwischen ihnen gibt, kann die Schaltung, wie folgt,

zusammen gefasst werden (siehe Abbildung 3.8). Die Schaltung wird entlang der Symmetrie-Achse (siehe Abbildung 3.7, Nr. 3) aufgetrennt. Somit fallen die Kondensatoren C_3 , C_4 , C_{x1} und C_{x2} komplett weg. Die übrigen Komponenten von L_0 bilden eine Parallelschaltung, welche sich durch halbieren der Widerstände und Induktivitäten und verdoppeln der Kapazitäten zusammenfassen lässt. Zusätzlich werden die beiden C_y und C'_y parallel auf das Bezugspotential geschaltet. Da C_y und C'_y identisch sind, werden sie wie in Abbildung 3.8 zusammengefasst. Diese vereinfachte Schaltung bildet die Grundlage für die Berechnungen der Software.

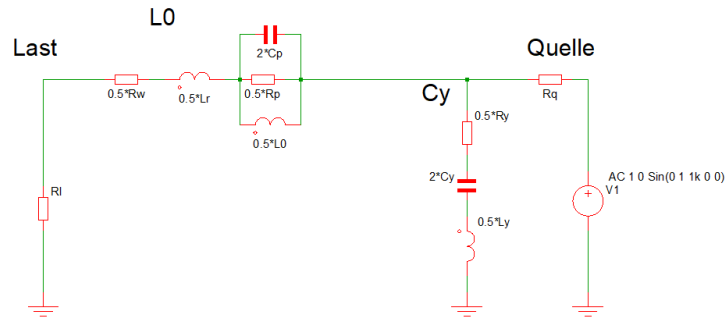


Abbildung 3.8: Vereinfachte Gleichtaktschaltung

Gegentaktschaltung

Abbildung 3.9

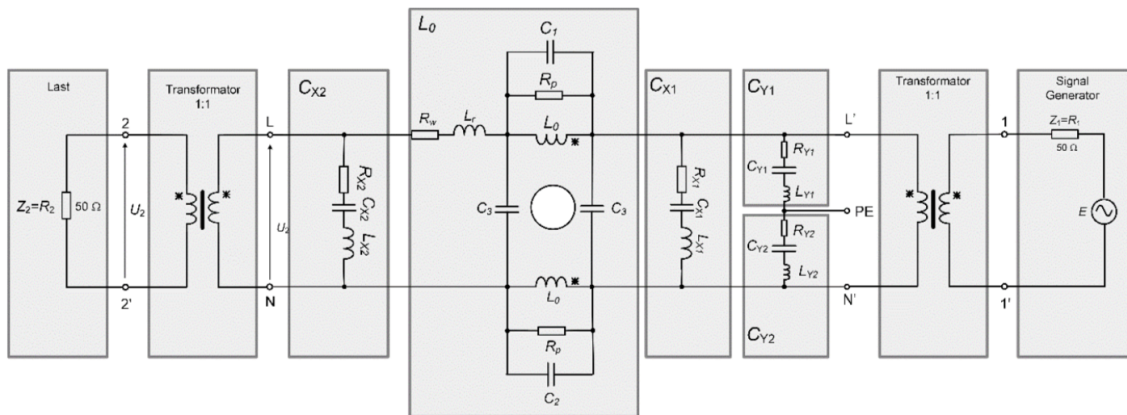


Abbildung 3.9: Ergänzte Gegentaktschaltung

3.3 Benutzeroberfläche

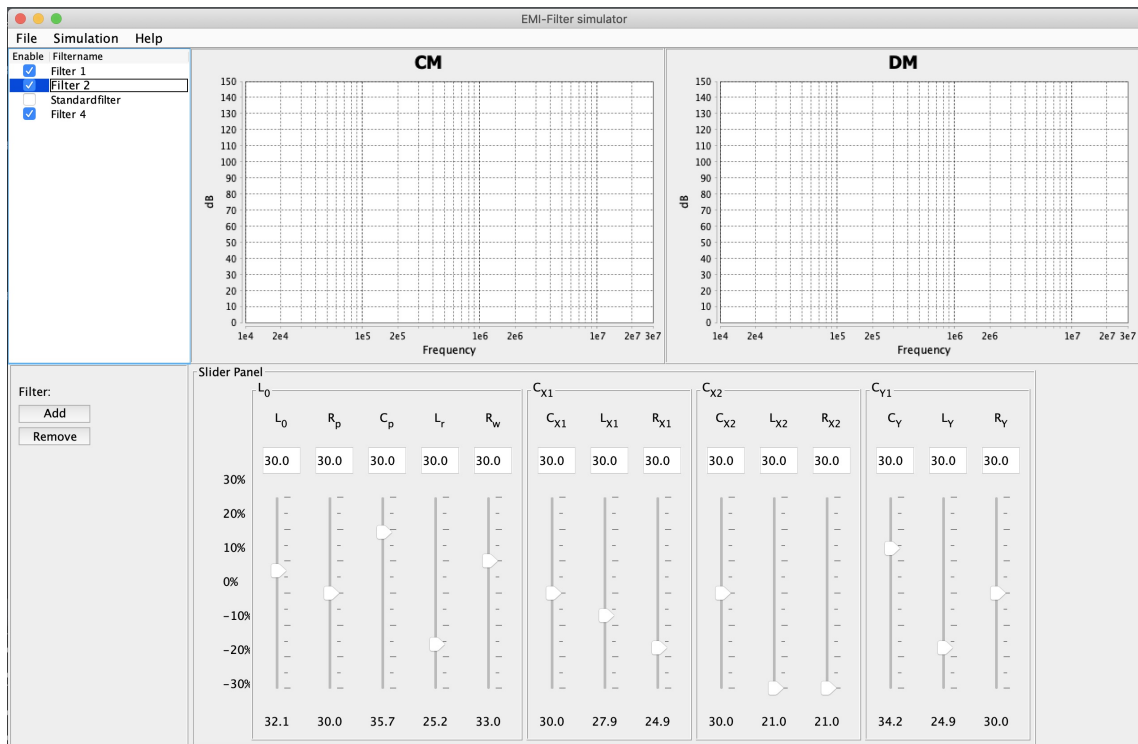


Abbildung 3.10: Benutzeroberfläche unfertig

Die oben abgebildete Benutzeroberfläche ist die Maske, welche sich beim aufstarten der Software auf dem Bildschirm präsentiert. Wie die meisten gängigen Applikationen verfügt die GUI eine am oberen Rand platzierten Menubar, um Dateien zu verwalten sowie Hilfestellung zu bieten. Im Zentrum ist im oberen Bereich das Plotpanel platziert, welches die Simulation sowohl im Gleichtakt (CM), als auch im Gegentakt (DM) als grafische Kurve darstellt. Gleich unterhalb befindet sich das Inputpanel, es ermöglicht mittels den Textfeldern eine effiziente Eingabe der Parameter. Mittels den Sledern können die Parameter prozentual angepasst werden. Die Filtertabelle links dient zur Verwaltung der Filterprofilen.

3.3.1 Menu

Die Menubar verfügt über drei Menüs das File-, Simulation- und ein Help-Menü.

Das File-Menü dient zur Datenverwaltung, es erlaubt Filterprofile mittels `SSave` abzuspeichern und `Load` zu laden. Das Programm wandelt das Filterprofil in ein Komma-getrenntes Textfile. Mittels `SSave` wird das angewählte Filterprofil abgelegt. Es öffnet sich ein Dialog-Fenster, ein File Chooser, dieser erlaubt es den gewünschten Speicherpfad auszuwählen und die Datei zu benennen. Die Eingabe wird mit `SSave` bestätigt. Nun ladet das Programm den zugehörigen Array welcher das Filterprofil enthält, mithilfe des Printwriter in ein Textfile. Das Textfile wird nun unter dem gewünschten Pfad abgelegt.

3.3.2 Plotpanel

3.3.3 Inputpanel

3.3.4 Filtertabelle

4 Testkonzept

4.1 Aufbau

Das Testkonzept soll eine einwandfreie Funktion unserer Software garantieren und eine einfache Bedienung ermöglichen. Dies wird durch die unten aufgeführten Tests realisiert.

Einen zentralen Anteil haben die kontinuierlichen Tests. Diese werden von Beginn weg durchgeführt, um Folgefehler zu vermeiden, was uns schlussendlich Zeit spart, weil dann weniger nach Fehlern gesucht werden.

Bei der Software wird dies erreicht indem einzelne Methoden und Klassen einzeln ausgeführt werden, um die Funktion zu testen. Ausserdem wird so oft wie möglich, neu eingefügter Code vom ganzen Team angeschaut, damit alle Teammitglieder die Funktionsweise der Software verstehen.

Im Teil der elektrotechnischen Grundlagen ist es von grosser Bedeutung die ausgerechneten Werte zu hinterfragen und auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, damit keine falschen Werte in die Software gelangen. Dafür wird angenommen, dass die dafür benutzten Rechenprogramme (MATLAB, MPLAB) stimmen.

Je nach Bedarf werden die Fachcoaches kontaktiert, falls noch Unklarheiten bei den Grundlagen oder der Software bestehen.

Nach Vollendung der Version 0.9.5 wird die Software mit internen Tests vom gesamtem Team komplett durchgetestet. Dafür wird ein Testprotokoll verwendet, das im Anhang zu finden ist. Die Software wird zum einen mit einem Kompatibilitätstest gefordert. Bei diesem Test werden Eingaben getätigt, die unsere Software an die Grenzen bringen dürfte. Es werden auch Fehleingaben gemacht, um zu sehen wie die Software darauf reagiert. Ein anderer Aspekt, um die Kompatibilität zu prüfen, ist die Verwendung von verschiedenen Betriebssystemen (Mac OS, Windows). Um eine saubere Darstellung auf allen Displays zu gewährleisten, werden zudem Bildschirme mit unterschiedlichen Auflösungen verwendet (Full HD, 4K).

Nach den internen Tests wird die Software dem Auftraggeber Dr. Luca Dalessandro zur Verfügung gestellt, damit er die Möglichkeit hat seine Meinung und Ideen noch einmal einzubringen. Des Weiteren wird mit externen Testpersonen zusammengearbeitet. Dabei werden Experten und auch Fachfremde Tester gesucht, wobei die Fachfremden eine grundlegende Einführung über EMI-Filter erhalten, damit sie in der Lage sind, zu verstehen wofür diese Software überhaupt entwickelt wurde. Über die Funktionsweise der Benutzeroberfläche erhalten die Testpersonen jedoch keine Einführung. Damit kann man sehr gut überprüfen, wie einfach und intuitiv die Softwarebedienung ist. Dafür wird das bereits erwähnte Testprotokoll verwendet, in das die Testpersonen ihre Meinung und allfällige Anregungen hineinschreiben können. Die Fachpersonen werden ein vereinfachtes Testprotokoll erhalten, indem nicht alle einzelnen zu testenden Punkte aufgeführt sind. Diese Protokolle werden ausgewertet und anschliessend wird sich im Team über allfällige Änderungen ausgetauscht. Vor der Abgabe wird die Software noch ein letztes Mal getestet und ein Abnahmeprotokoll erstellt, bis die Software den Weg zum Auftraggeber findet.

4.2 Erwartungen

Die zu erwartenden Testresultate variieren stark von den Testperson, die die Software testet. Die internen Tests werden die groben Fehler herausfiltern und schaffen eine stabile Grundlage auf die aufgebaut werden kann. Zudem wird überprüft, ob die alle Ziele erreicht wurden. Bei den Fachpersonen wird das Feedback höchst wahrscheinlich sehr umfangreich ausfallen. Es ist zu erwarten, dass Fehler entdeckt werden, die noch nicht bekannt sind oder die Software gar zum Absturz gebracht wird. Die Fachfremden Tester werden dies nicht erreichen, jedoch erhalten wir eine Hilfreiche Rückmeldung, was die Benutzerfreundlichkeit betrifft, weil diese Personen einen anderen Blick auf das grosse ganze haben. Das Feedback des Auftraggebers wird sehr detailliert ausfallen, weil er genaue Vorstellungen hat was er von dem Produkt haben möchte. Es wird sich, aber vermutlich mehrheitlich, um die Funktionen drehen und nicht welche Fehler es gibt.

4.3 Validierung

Testergebnisse darstellen und Interpretieren

Ebenfalls wird hier beschrieben welche Werte wir mit der Simulation und mit Matlab erreicht haben

5 Schluss

6 Anhang

6.1 Testkonzept

Testprotokoll Team 1

Name des Testers:




Datum :




Softwareversion: 0.9




Test Art (intern oder extern):




Test Übersicht



1. Test	Software öffnen und schliessen. Schieberegler und Buttons auf die Funktion prüfen. Das Fenster grösser kleiner machen.
2. Test	Das Aussehen der GUI betrachten. Auf Vollständigkeit testen. (Gesamteindruck)
3. Test	Kontrollieren, ob der Plot gezeichnet wird. Und Filtertypen gespeichert werden können.
4. Test	Die Menu-Funktionen testen. Shurcuts ausprobieren
5. Test	Fehleingaben machen.
6. Test	Verschiedene Betriebssysteme und Displays verwenden (falls vorhanden).
7. Test	Code auf Übersichtlichkeit prüfen. (Experten)

Test Nr.	Der Test	Bewertung	Anmerkungen (Fehler)
1.	Software öffnen und schliessen. Schieberegler und Buttons auf die Funktion prüfen. Das Fenster grösser kleiner machen.	Gut  Mässig  Schlecht 	
Kommentar / Verbesserungsvorschlag			




Test Nr.	Der Test	Bewertung	Anmerkungen (Fehler)
2.	Das Aussehen der GUI betrachten.	Gut  Mässig  Schlecht 	
Kommentar / Verbesserungsvorschlag			

Test Nr.	Der Test	Bewertung	Anmerkungen (Fehler)
3.	Kontrollieren, ob der Plot gezeichnet wird. Und Filtertypen gespeichert werden können.	Gut  Mässig  Schlecht 	
Kommentar / Verbesserungsvorschlag			




Test Nr.	Der Test	Bewertung	Anmerkungen (Fehler)
4.	Die Menu-Funktionen testen	Gut  Mässig  Schlecht 	
Kommentar / Verbesserungsvorschlag			

Test Nr.	Der Test	Bewertung	Anmerkungen (Fehler)
5.	Fehleingaben machen.	Gut  Mässig  Schlecht 	

Kommentar / Verbesserungsvorschlag

Test Nr.	Der Test	Bewertung	Anmerkungen (Fehler)
6.	Verschiedene Betriebssysteme und Displays verwenden (falls vorhanden).	Gut  Mässig  Schlecht 	

Kommentar / Verbesserungsvorschlag

Test Nr.	Der Test	Bewertung	Anmerkungen (Fehler)
7.	Code auf Übersichtlichkeit prüfen.(Experten).	Gut  Mässig  Schlecht 	
Kommentar / Verbesserungsvorschlag			

Abnahmeprotokoll Software

Ersteller: _____

Auftraggeber: _____

Auftrag: _____

Version: _____

Datum: _____

Ziele

Berechnungen und GUI getrennt	
Berechnungszeit < 500 ms	
Verstellbare Parameter	
CM-, DM-Berechnung	
CM-, DM-Darstellung	
Feinjustierung mit Schieberegler +/- 30%	
Darstellung im Frequenzbereich bis 30MHz	
Zahlenwerte könne eingegeben werden	
Mehrere Plots gleichzeitig darstellen	
Unabhängigkeit von Betriebssystemen	
Schutz vor Fehleingaben	
Anpassung von Farbe, Darstellung und Schrift	
Zoom Möglichkeit	

Kommentare

--

Test

Kontinuierliche Tests	
Interne Tests	
Externe Tests durch Fachpersonen und Laien	
Test der 0.9.5 durch den Auftraggeber	

Projektleiter

Auftraggeber

Unterschrift, Ort, Datum

Unterschrift, Ort, Datum